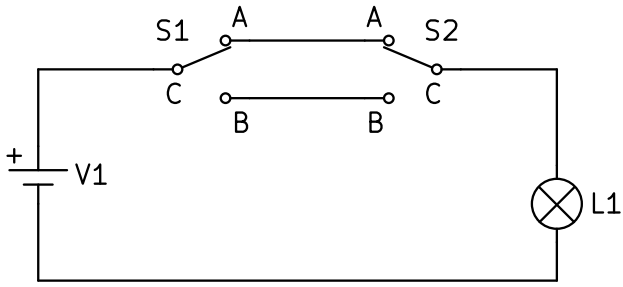



CABLEADO CON BORNAS. CONMUTADOR DOBLE

ESQUEMA ELÉCTRICO




LÁMPARA CON DOBLE CONMUTADOR


LISTADO DE COMPONENTES

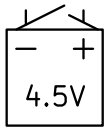


1 x PILA DE PETACA

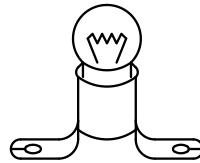



2 x LAMPARA DE 4.5V

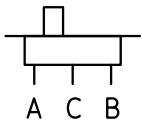

 2 x CONMUTADOR DE
1 CIRCUITO
2 POSICIONES




1m x CABLE AISLADO

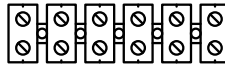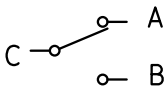


12 x BORNAS DE CONEXIÓN

CABLEADO DEL CIRCUITO

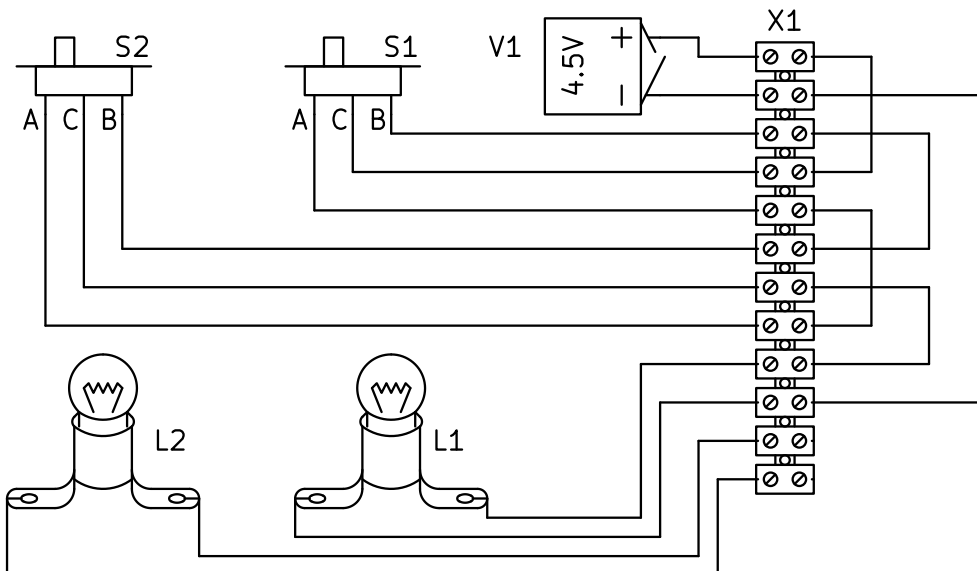






CABLEADO CON BORNAS. CONMUTADOR DOBLE

ESQUEMA ELÉCTRICO

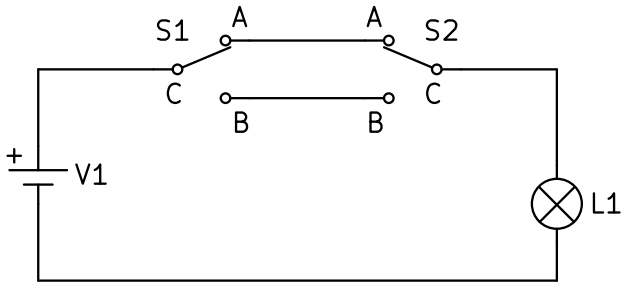

LÁMPARA CON DOBLE CONMUTADOR

LISTADO DE COMPONENTES

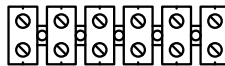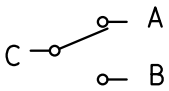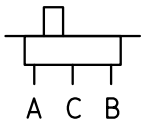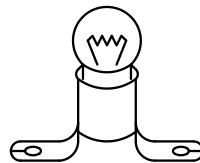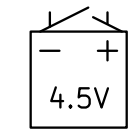

CABLEADO DEL CIRCUITO

