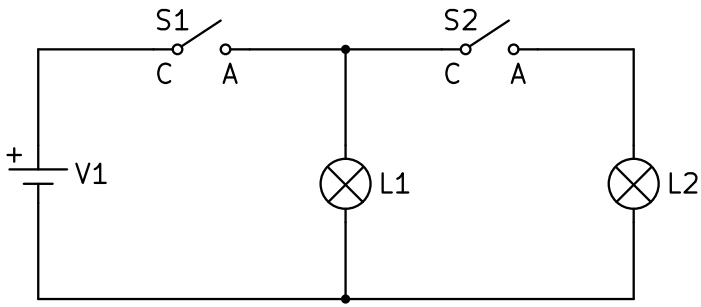



CABLEADO CON BORNAS. INTERRUPTORES CON LÁMPARAS EN SERIE

ESQUEMA ELÉCTRICO




INTERRUPTORES CON LÁMPARAS EN SERIE


LISTADO DE COMPONENTES

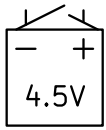


1 x PILA DE PETACA

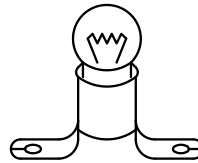



2 x LAMPARA DE 4.5V

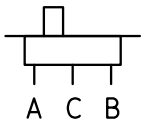

 2 x CONMUTADOR DE
1 CIRCUITO
2 POSICIONES




1m x CABLE AISLADO

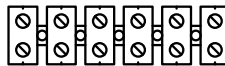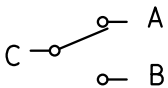


12 x BORNAS DE CONEXIÓN

CABLEADO DEL CIRCUITO

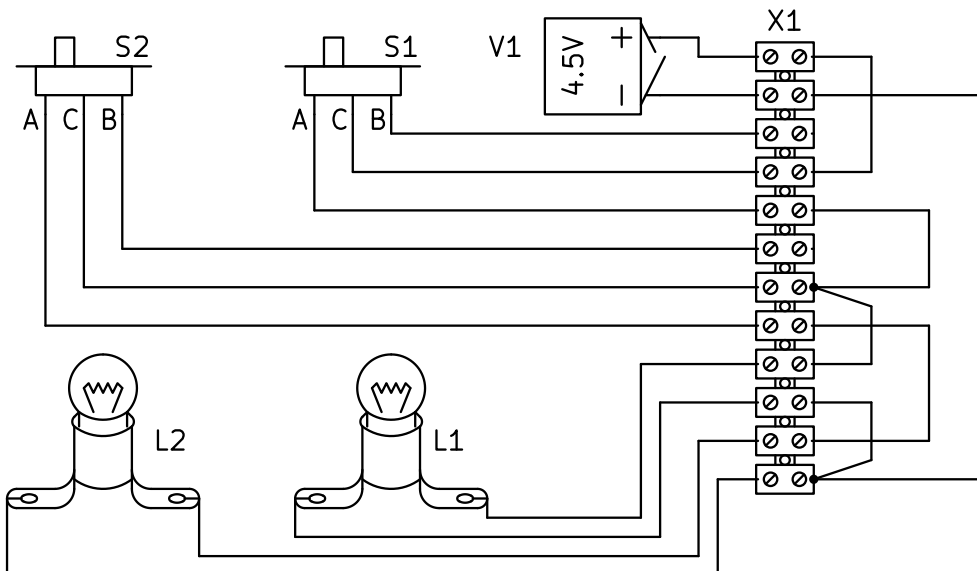






CABLEADO CON BORNAS. INTERRUPTORES CON LÁMPARAS EN SERIE

ESQUEMA ELÉCTRICO

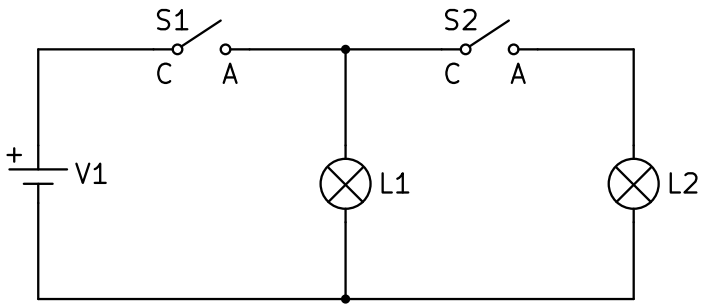

INTERRUPTORES CON LÁMPARAS EN SERIE

LISTADO DE COMPONENTES

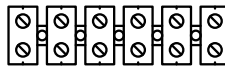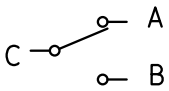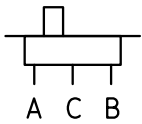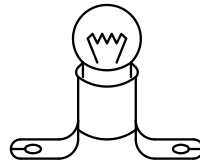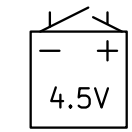

CABLEADO DEL CIRCUITO

