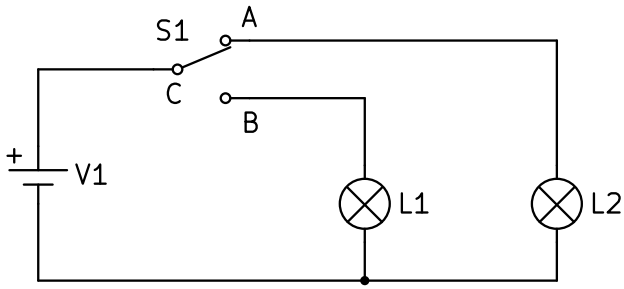



# CABLEADO CON BORNAS. CONMUTADOR

## ESQUEMA ELÉCTRICO




LÁMPARAS CON UN CONMUTADOR


## LISTADO DE COMPONENTES

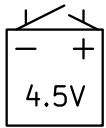

1 x PILA DE PETACA

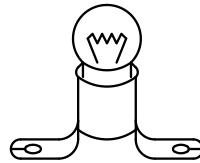



2 x LAMPARA DE 4.5V

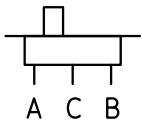

1 x CONMUTADOR DE  
1 CIRCUITO  
2 POSICIONES




1m x CABLE AISLADO

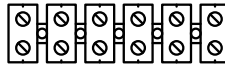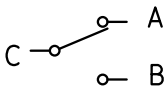


12 x BORNAS DE CONEXIÓN

## CABLEADO DEL CIRCUITO

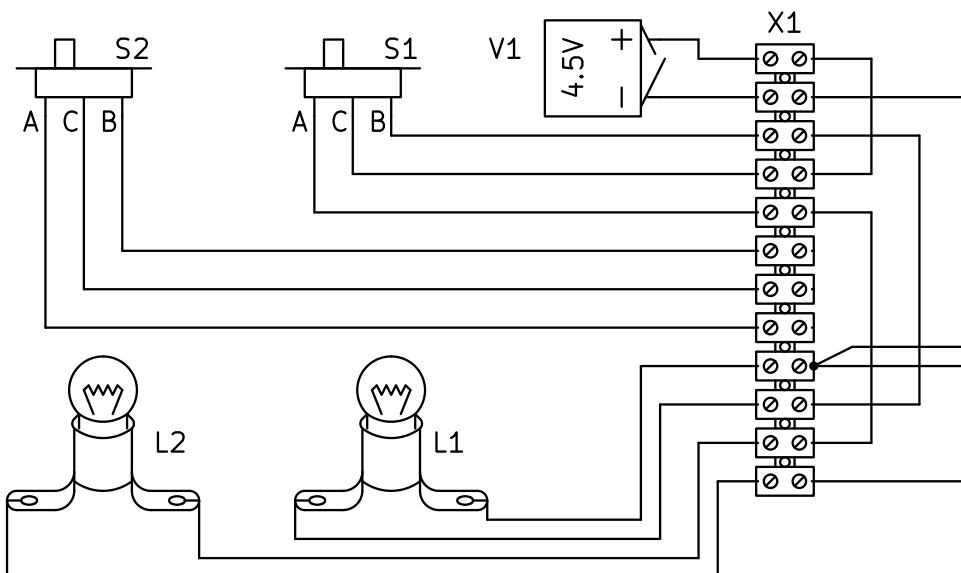






# CABLEADO CON BORNAS. CONMUTADOR

## ESQUEMA ELÉCTRICO

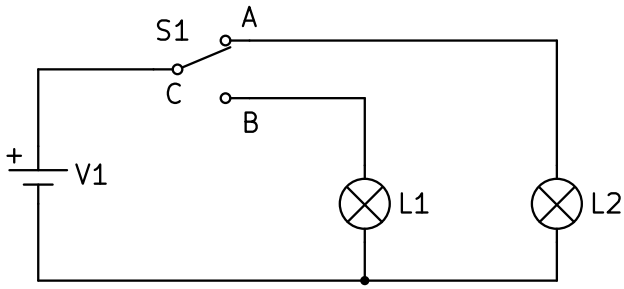

LÁMPARAS CON UN CONMUTADOR

## LISTADO DE COMPONENTES

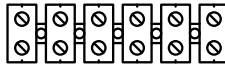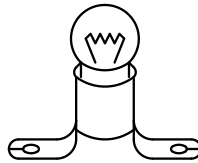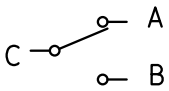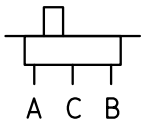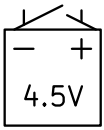

## CABLEADO DEL CIRCUITO

