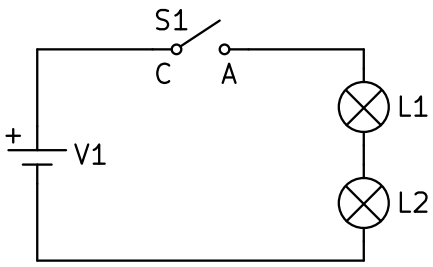



# CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN SERIE

## ESQUEMA ELÉCTRICO




LÁMPARAS EN SERIE


## LISTADO DE COMPONENTES

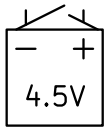


1 x PILA DE PETACA

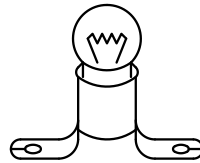



2 x LAMPARA DE 4.5V

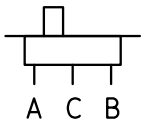

 2 x CONMUTADOR DE  
1 CIRCUITO  
2 POSICIONES




1m x CABLE AISLADO

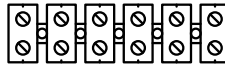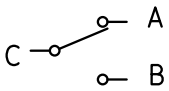


12 x BORNAS DE CONEXIÓN

## CABLEADO DEL CIRCUITO

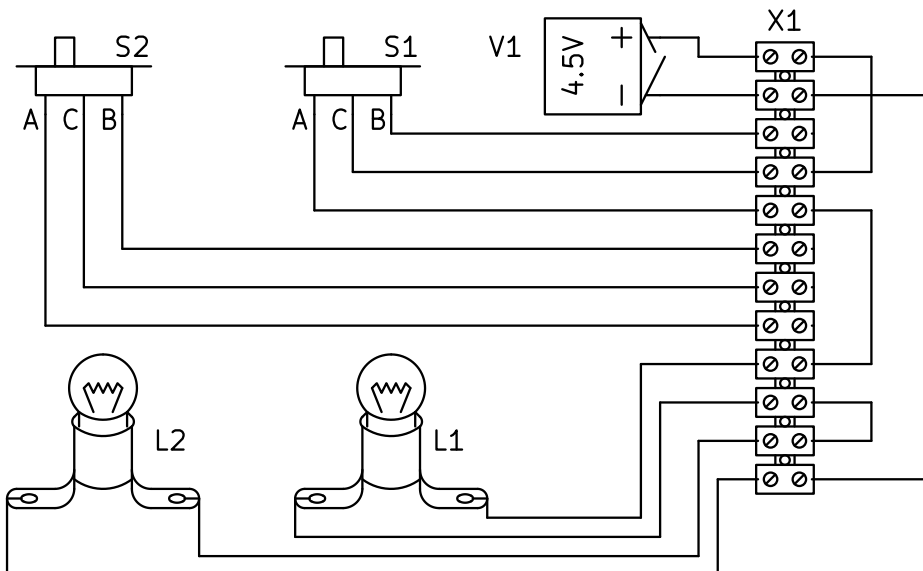






# CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN SERIE

## ESQUEMA ELÉCTRICO

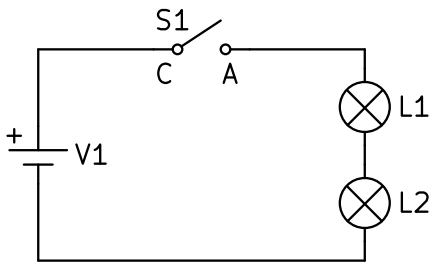

LÁMPARAS EN SERIE

## LISTADO DE COMPONENTES

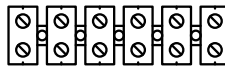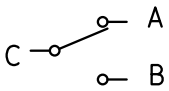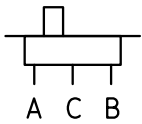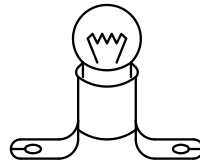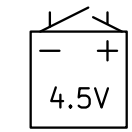

## CABLEADO DEL CIRCUITO

