

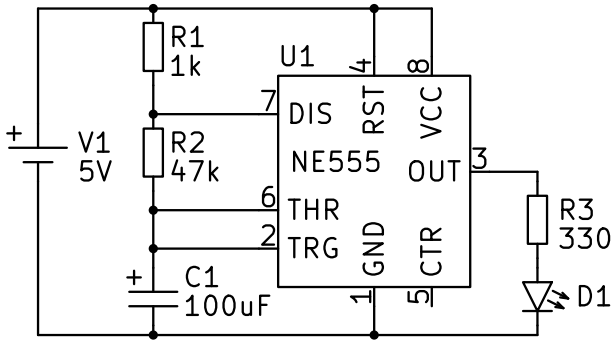


CABLEADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN PROTOBOARD


OSCILADOR BIESTABLE

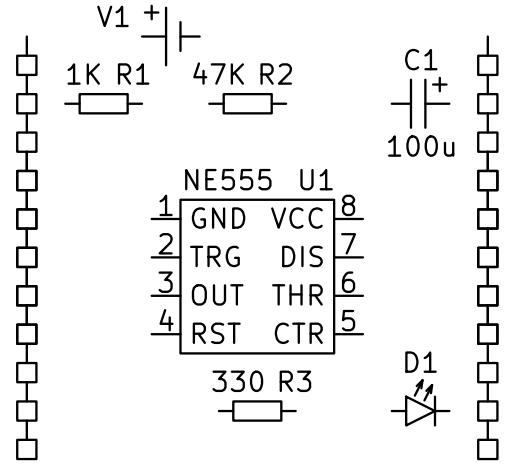


1

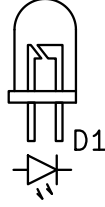


OSCILADOR MONOESTABLE

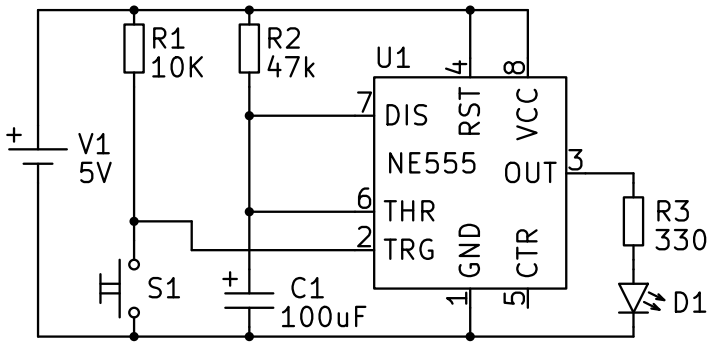


2

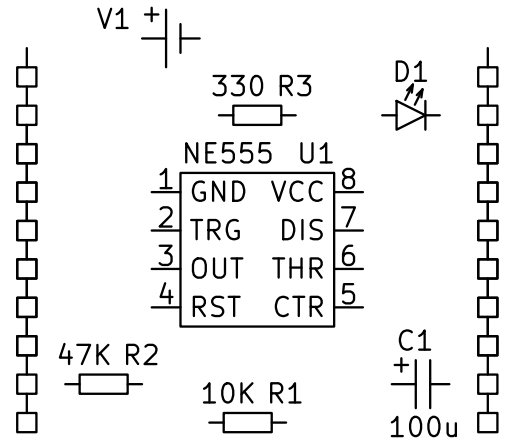


ENCENDIDO CREPUSCULAR

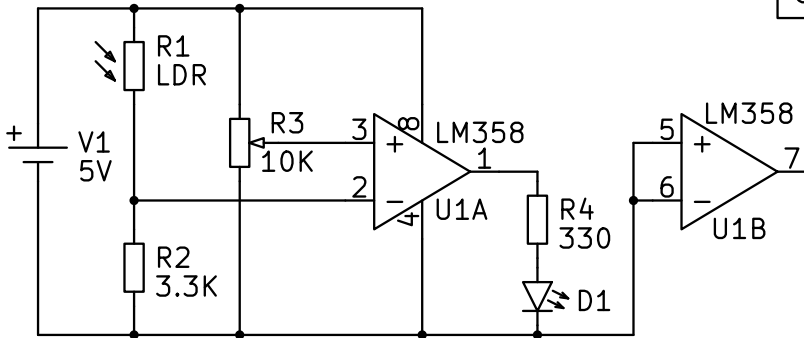

3

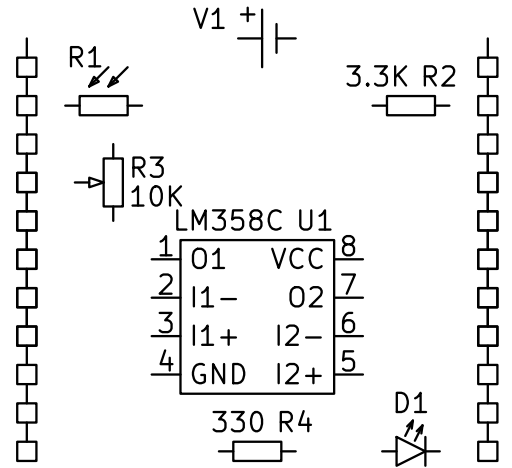

TERMOSTATO DE INCUBADORA

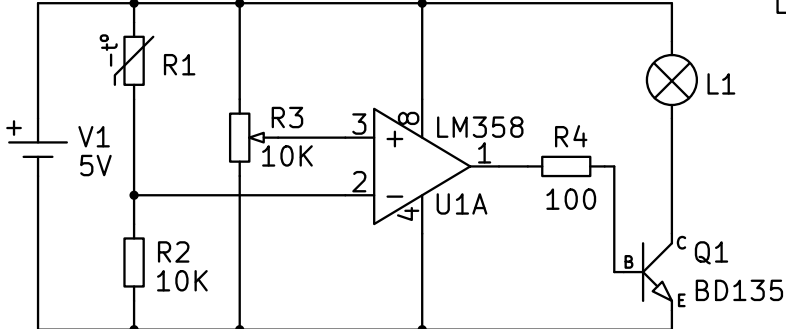

4

